

同濟大學

电子信息综合专业实验报告



学院(系)	电子与信息工程学院
专 业	电子信息工程
年 级	2020 级
姓 名	黄锴康
学 号	1951706
实验课程	电子信息工程专业综合实验
任课教师	林 林
项目名称	基于 VHDL 的地铁售票机
日期	2023. 7. 10 - 2023. 7. 13

目录

一、实验内容	1
二、实验步骤及结果演示	1
2.1 总体设计思路	1
2.2 实验步骤	2
三、遇到的主要困难及解决对策	11
四、感想和体会	11

装

订

线

一、实验内容

设计地铁售票机，有两元、三元两种地铁票。只能用五角、一元两种硬币购票，投入硬币，数码管显示投入硬币金额，在投入一定数量的硬币后，有确认投币按钮，若金额数大于等于所选票价一致，给出车票，并找零。否则，退还硬币。

需要完成各个模块的 VHDL 描述及仿真，并完成该工程在硬件平台 NEXYS4 上演示。

二、实验步骤及结果演示

2.1 总体设计思路

- 根据以上设计要求，将项目根据输入和输出，分为以下模块：
- 输入模块：
 1. 硬币接收模块：负责接收用户投入的硬币，并记录投入的金额。
 2. 确认投币模块：接收用户的确认投币信号，用于确认用户已经投入了一定数量的硬币。
 3. 票价选择模块：接收用户选择的地铁票票价。
 - 输出模块：
 1. 数码管显示模块：根据投入的硬币金额，在数码管上显示金额，同时也负责找零金额的显示。
 2. 车票输出模块：根据投币金额和选择的票价进行判断，给出车票并找零。
 3. 状态指示灯模块：控制 LED 指示灯的状态，例如显示购票成功、找零等状态。
- 同时为了不同模块的协调工作，大部分模块之间采用统一的时钟控制，而数位管显示模块需要相对低频的时钟，以满足数位管的显示特性。根据信号流，确定设计原理图如图 2.1 所示，

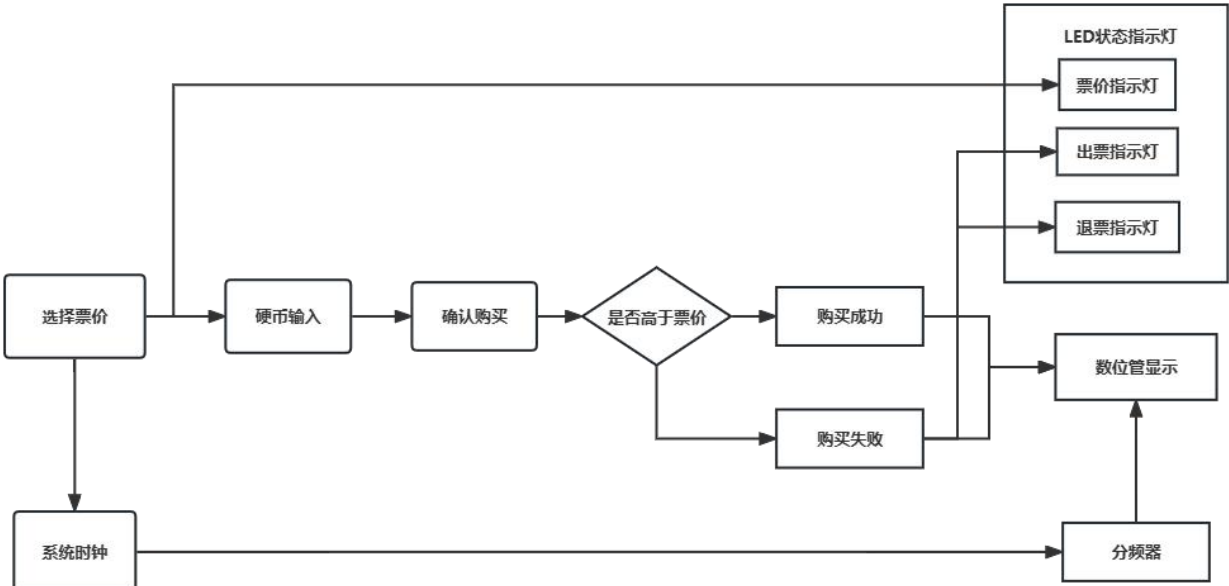


图 2.1 设计原理图

本项目中状态机主要用于用于记录投入硬币的数量，硬币的输入使得状态机进入不同的状态，确定输入可以直接跳转至票价判断，根据判断结果，进入出票状态和退钱状态，状态机原理

图如图 2.2 所示，

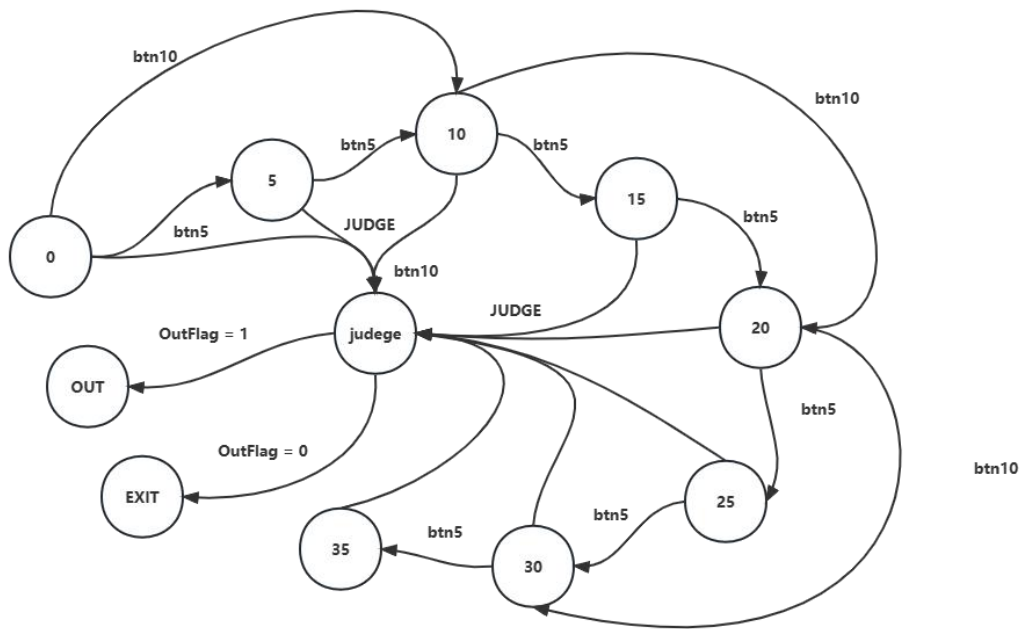


图 2.2 状态机原理图

2.2 实验步骤

- 画出顶层原理图

根据以上原理图，以及先前的工程，顶层原理图如图 2.3 所示，

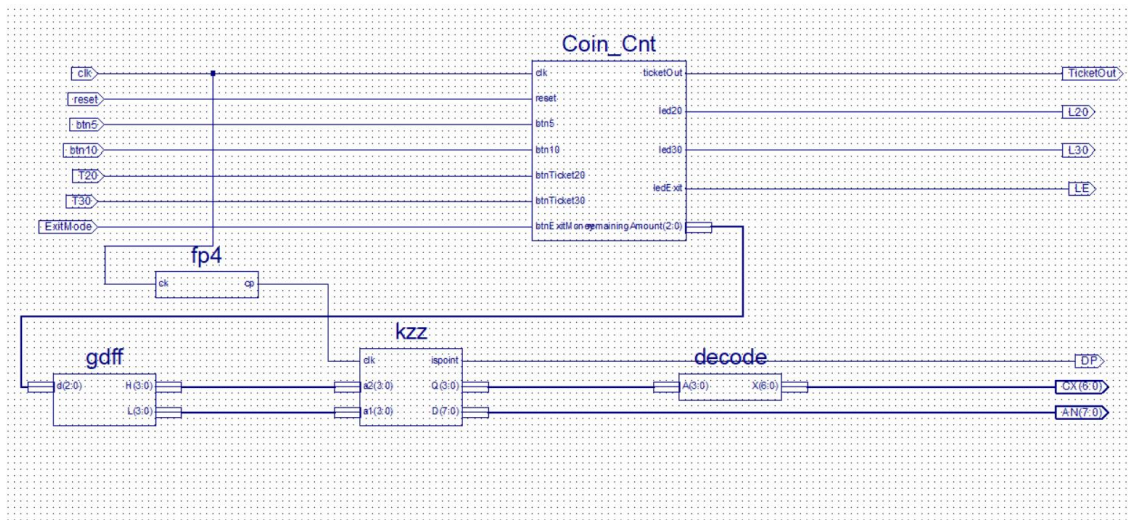


图 2.3 顶层原理图

在本项目中,用拨片开关作为输入。reset 作为系统重置,为高电平使能; T20、T30 和 ExitMode 分别为 2 元票、3 元票和确定购买输入,三者均为高电平使能; btn5 和 btn10 是硬币输入,为上升沿触发。

在顶层原理图中 gdf、fp4、kzz 以及 decode 模块都是数码管显示相关模块,由于前置课程中已经进行详细介绍,在此用数码管显示模块统称。

● 各个模块设计原理

1. 数位管显示模块

fp4 为分频器,在此为 100000 分频器,即 1ms 时钟输出。

Fp4
1ms 分频器
<pre>entity fp4 is Port (ck : in STD_LOGIC; cp : out STD_LOGIC); end fp4; architecture Behavioral of fp4 is begin process(ck) variable a : integer range 0 to 100000 ; begin if (ck'event and ck='1') then if a=100000 -1 then a:=0; else a:=a+1; end if; if a< 100000 /2 then CP<='1'; else CP<='0'; end if; end if; end process; end Behavioral;</pre>

kz 的功能是实现两位 10 进制数码的轮流输出。该模块具有两个输入向量和两个输出向量。输入向量 Q(3:0)用于轮流输出个位数和十位数的数码值,输出向量 D(7:0)用于控制对应的 8 位数码显示器的位选信号,即指示在数码显示器上显示的位置。通过控制输入向量,kz 模块可以实现两位数数码值的轮流显示。注意的是在高位时,需要点亮小数点,因此要用 variable 计数此时输出数字的位数。

Kz
二选一模块
<pre>entity kzz is Port (clk : in STD_LOGIC; a2 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); a1 : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); ispoint: out STD_LOGIC; Q : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); D : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); end kzz; architecture Behavioral of kzz is</pre>

装
订
线

```
begin
process (clk, a2, a1)
variable b : integer range 0 to 2 ;
begin
    if clk='1' and clk'event then
        if b= 1 then
            b:=0;
            Q<=a2;
            ispoint<='0';

            D<="11111101";
        else
            b:=b+1;
            Q<=a1;
            ispoint<='1';
            D<="11111110";
        end if;
        --D<="11111111";
    end if;
end process;

end Behavioral;
```

decode 模块的功能是将输入的二进制编码转换为对应的七段码输出，用于驱动七段数码管显示特定的数字或字符(a、b、c、d、e、f、g)。本开发板是共阳极显示管，也就是说控制信号为低电平时，数码管被点亮。

Decode
解码器
<pre>entity decode is Port (A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); X : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0)); end decode; architecture Behavioral of decode is begin PROCESS(A) BEGIN CASE A is when "0000" => X <="0000001"; when "0001" => X <="1001111"; when "0010" => X <="0010010"; when "0011" => X <="0000110"; when "0100" => X <="1001100"; when "0101" => X <="0100100"; when "0110" => X <="0100000"; when "0111" => X <="0001111"; when "1000" => X <="0000000"; when "1001" => X <="0000100"; when others => X <="0000000"; end case; end process;</pre>

end Behavioral;
<p>gdf 的功能是将 16 进制码转换为两位 10 进制码。具体来说，在本项目中该模块接收一个 4 位的 16 进制输入信号，将其转换为两个 4 位的 10 进制输出信号。在此转换表较为特殊，每个二进制数对应 10 进制的 0.5、1.0 以此类推。</p>
Gdf
数据转换器
<pre>entity gdff is Port (d : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); H : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); L : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); end gdff; architecture Behavioral of gdff is begin --variable temp: INTEGER RANGE 0 TO 15; PROCESS(d) BEGIN CASE d is when "000" => L<="0000"; H <="0000"; when "001" => L<="0101"; H <="0000"; when "010" => L<="0000"; H <="0001"; when "011" => L<="0101"; H <="0001"; when "100" => L<="0000"; H <="0010"; when "101" => L<="0101"; H <="0010"; when "110" => L<="0000"; H <="0011"; when others => L<="0101"; H <="0011"; end case; end process; end process;</pre>

2. Coin_Cnt 模块

在该模块中包括 btn5（5 元按钮）、btn10（10 元按钮）、btnTicket20（选择 20 元车票按钮）、btnTicket30（选择 30 元车票按钮）、btnExitMoney（退出钱按钮）等输入信号。根据输入的按钮状态，更新相应的状态和变量。

使用两个变量 totalAmount5 和 totalAmount10 来分别记录投入的 5 元硬币和 10 元硬币的数量。根据 btn5 和 btn10 的状态变化，在时钟上升沿触发时更新硬币数量。根据 btnTicket20 和 btnTicket30 的状态变化，确定车票的价格，并相应地控制 LED 指示灯 led20 和 led30 的状态。

在时钟上升沿触发时，根据投入的硬币数量和票价进行判断，如果满足购票条件，设置 ticketOut 为高电平，并计算剩余金额 remainingAmountInt。如果投入金额不足以购买车票，设置 ledExit 为高电平，表示退还硬币。根据 remainingAmountInt 的值，将剩余金额转换为二进制形式，并赋值给输出信号 remainingAmount。

这样，通过输入模块和输出模块的交互，以及内部的状态控制和计算，实现了地铁售票机的功能。

Coin_Cnt
硬币计数模块
<pre>entity Coin_Cnt is port (clk : in std_logic; -- 时钟信号 reset : in std_logic; -- 复位信号 btn5 : in std_logic; -- 5 元按钮 btn10 : in std_logic; -- 10 元按钮</pre>

```

        btnTicket20 : in std_logic;           -- 选择 20 元车票按钮
        btnTicket30 : in std_logic;           -- 选择 30 元车票按钮
        btnExitMoney : in std_logic;          -- 退出钱按钮

        led20 : out std_logic;                -- 20 元发光二极管
        led30 : out std_logic;                -- 30 元发光二极管
        ledExit : out std_logic;              -- 退出钱发光二极管
        ticketOut : out std_logic;            -- 是否给票
        remainingAmount : out std_logic_vector(2 downto 0) -- 剩余金额
    );
end Coin_Cnt;

architecture Behavioral of Coin_Cnt is
    -- 内部信号
    signal totalAmount : integer range 0 to 100;           -- 总金额
    signal totalAmount5 : integer range 0 to 100;
    signal totalAmount10 : integer range 0 to 100;
    signal TicketDone : integer range 0 to 1;
    signal ticketPrice : integer range 0 to 100;           -- 车票价格
    signal remainingAmountInt : integer range 0 to 100;    -- 剩余金额（整数部
分)
begin
    process(btn5)
    begin
        if reset = '1' or TicketDone = 1 then
            totalAmount5 <= 0;
        elsif rising_edge(btn5) then
            totalAmount5 <= totalAmount5 + 5;
        end if;
    end process;

    process(btn10)
    begin
        if reset = '1' or TicketDone = 1 then
            totalAmount10 <= 0;
        elsif rising_edge(btn10) then
            totalAmount10 <= totalAmount10 + 10;
        end if;
    end process;

    process(clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            -----票价控制模块,控制 LED 灯
            if reset = '1' then
                ticketPrice <= 0;
                led20 <= '0';
                led30 <= '0';
            else
                if btnTicket20 = '1' then
                    ticketPrice <= 20;
                    led20 <= '1';
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;

```



```
        led30 <= '0';
    elsif btnTicket30 = '1' then
        ticketPrice <= 30;
        led20 <= '0';
        led30 <= '1';

    else
        ticketPrice <= 0;
        led20 <= '0';
        led30 <= '0';
    end if;
end if;
end process;

process(clk)
begin
    if reset = '1' then
        ----- 在复位时将总金额和车票价格归零
        TicketDone <= 0;
        ticketOut <= '0';
        remainingAmountInt <= 0;
        totalAmount <= 0;
        ledExit <= '0';
    else
        if rising_edge(clk) then
            ----- 根据模式控制段式数位管。首先确定是否退出,
            totalAmount <= totalAmount5 + totalAmount10;
            if btnExitMoney = '1' then
                --TicketDone <= 1;
                if ticketPrice = 0 then
                    remainingAmountInt <= totalAmount;
                elsif totalAmount >= ticketPrice then
                    ledExit <= '0';
                    remainingAmountInt <= totalAmount - ticketPrice;
                    ticketOut <= '1';
                else
                    ledExit <= '1';
                    remainingAmountInt <= totalAmount;
                    ticketOut <= '0';
                end if;
            else
                TicketDone <= 0;
                ledExit <= '0';
                remainingAmountInt <= totalAmount;
                ticketOut <= '0';
            end if;
        end if;
    end if;
end process;

-- 转换剩余金额的整数部分到二进制向量
process(remainingAmountInt)
begin
```

```
if reset = '1' then
    remainingAmount <= "000";
else

    case remainingAmountInt is
        when 0 =>
            remainingAmount <= "000";
        when 5 =>
            remainingAmount <= "001";
        when 10 =>
            remainingAmount <= "010";
        when 15 =>
            remainingAmount <= "011";
        when 20 =>
            remainingAmount <= "100";
        when 25 =>
            remainingAmount <= "101";
        when 30 =>
            remainingAmount <= "110";
        when others =>
            remainingAmount <= "111";    -- 默认情况下，输出为 0
    end case;

end if;
end process;
```

end Behavioral;

通过 testbench 对 coin_cnt 进行测试，依次投入 5 分硬币、1 元硬币，购买 2 元车票，观察该模块的输出情况，编写代码如下所示，

CC_TB
Coin_Cnt 测试代码
<pre>ENTITY CC_TB IS END CC_TB; ARCHITECTURE behavior OF CC_TB IS -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT) COMPONENT Coin_Cnt PORT(clk : IN std_logic; reset : IN std_logic; btn5 : IN std_logic; btn10 : IN std_logic; btnTicket20 : IN std_logic; btnTicket30 : IN std_logic; btnExitMoney : IN std_logic; ticketOut : OUT std_logic; led20 : OUT std_logic; led30 : OUT std_logic; ledExit : OUT std_logic; remainingAmount : OUT std_logic_vector(2 downto 0)); END COMPONENT;</pre>

```
--Inputs
signal clk : std_logic := '0';
signal reset : std_logic := '0';
signal btn5 : std_logic := '0';
signal btn10 : std_logic := '0';
signal btnTicket20 : std_logic := '0';
signal btnTicket30 : std_logic := '0';
signal btnExitMoney : std_logic := '0';

--Outputs
signal ticketOut : std_logic;
signal led20 : std_logic;
signal led30 : std_logic;
signal ledExit : std_logic;
signal remainingAmount : std_logic_vector(2 downto 0);

-- Clock period definitions
constant clk_period : time := 10 ns;

BEGIN

-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uut: Coin_Cnt PORT MAP (
    clk => clk,
    reset => reset,
    btn5 => btn5,
    btn10 => btn10,
    btnTicket20 => btnTicket20,
    btnTicket30 => btnTicket30,
    btnExitMoney => btnExitMoney,
    ticketOut => ticketOut,
    led20 => led20,
    led30 => led30,
    ledExit => ledExit,
    remainingAmount => remainingAmount
);

-- Clock process definitions
clk_process :process
begin
    clk <= '1';
    wait for 5 ns;
    clk <= '0';
    wait for 5 ns;
end process;

-- Stimulus process
stim_proc: process
begin

    reset <= '1';
    wait for 20 ns;
```

```
reset <='0';
wait for 20 ns;
--购买 2.0 元车票，投币 0.5， 1， 0.5， 1， 0.5， 找零 0.5
btnTicket20 <= '1';
wait for 20 ns;
btn5 <= '1';
wait for 20 ns;
btn5 <= '0';
wait for 20 ns;
    btn10 <= '1';
wait for 20 ns;
btn10 <= '0';
wait for 20 ns;
btn5 <= '1';
wait for 20 ns;
btn5 <= '0';
wait for 20 ns;
    btn10 <= '1';
wait for 20 ns;
btn10 <= '0';
wait for 20 ns;
btn5 <= '1';
wait for 20 ns;
btn5 <= '0';
wait for 20 ns;
    btnExitMoney <= '1';
wait for 20 ns;
    wait;
end process;

END;
```

仿真波形结果如图 2.4 所示，

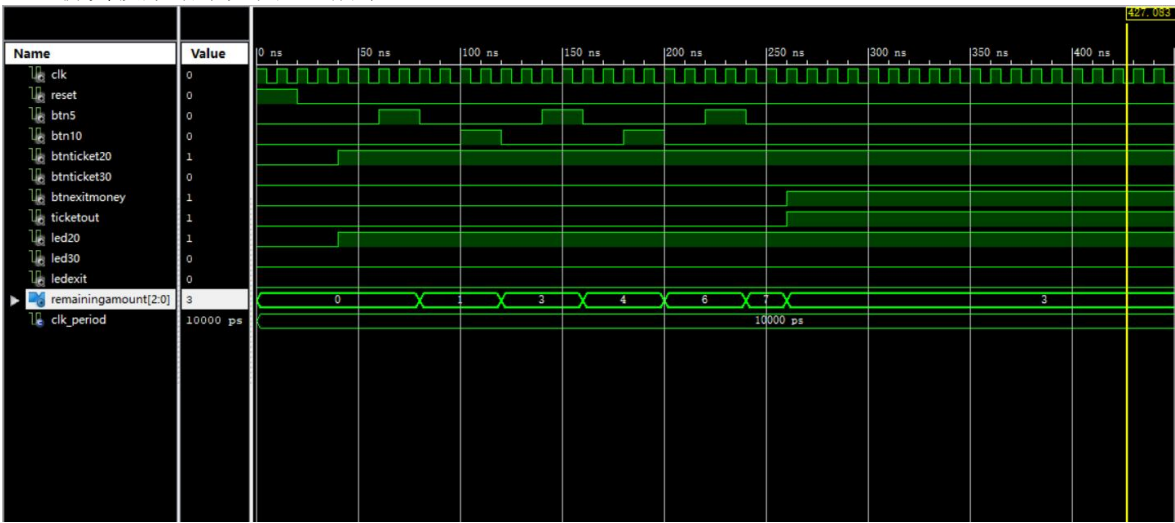


图 2.4 jsq16 仿真波形

三、遇到的主要困难及解决对策

- 状态机设计

地铁售票机的功能涉及多个状态和状态转换，因此需要合理设计状态机的状态和状态转换条件。在设计初期，存在逻辑混乱的问题，需要仔细思考逻辑以及状态转移图。

- 输入信号处理

根据输入按钮的状态变化来触发相应的操作，如投币和选择票价等。我需要处理按钮的抖动问题，确保正确地检测按钮的按下和松开，并在适当的时机更新状态和变量，同时为了防止误触，采用拨片开关触发。

- 时序逻辑与同步

在处理时钟信号和时序逻辑时，需要特别注意同步问题和时序约束。确保在正确的时钟边沿进行操作，并遵守时序要求，避免出现不可预测的错误或功能故障。尤其是 `variable` 类型和 `signal` 类型两者数据更新的逻辑存在差异，通过这次设计，我对该类型理解更深。

四、感想和体会

- 设计思路的重要性

在开始设计之前，充分思考和规划整个系统的设计思路非常重要。需要明确功能需求、输入输出信号以及各个模块之间的关系，这有助于建立清晰的设计框架和逻辑结构。

- 状态机的应用

地铁售票机的功能包含多个状态和状态转换，使用状态机是合适的设计方法。通过定义不同的状态以及状态之间的转换条件，可以更好地组织和控制系统的行为。

- 时序约束和同步问题

在设计中，需要特别注意时序约束和同步问题。合理设计时钟边沿的使用，并遵守时序约束，可以避免时序相关的问题和功能故障。

在整个项目中，我不仅学到了有关 VHDL 语言和硬件设计的知识，还学会了系统设计的方法和技巧。通过本次设计，激发了我进一步学习和探索可编程逻辑器件设计领域的兴趣。